

Relógio Digital VHDL no Quartus ||

João Pedro Peres Bertoncelo RA112650


1. Funcionamento do Circuito

Este circuito foi desenvolvido na linguagem VHDL com o software "Quartus 2", de acordo com as orientações da disciplina de Circuitos Digitais 2.

 a. Funcionamento Relógio

O funcionamento do circuito é baseado em um package e uma main, onde, no package é feita a conversão dos números de 0 a 9 para o binário que represente aquele número com os leds ligados

Os leds são representados da seguinte forma:



quando um led está ligado, é representado por 0, e desligado, por 1, ou seja, para fazermos o número 7, teríamos:

```
|G|F|E|D|C|B|A|  
|1|0|1|1|0|0|0|
```

b. Funcionamento do Código

Na main, é declarado o número de clocks para contar um segundo, declarado como "generic", e depois, declaramos as entradas, que são as 4 variáveis "hex"(que serão os nossos algarismos, então, são declaradas como vetores lógicos de tamanho 7, para receberem a entrada do package após a conversão), e o nosso Clock, que contará os segundos.

Na arquitetura, são declaradas as variáveis " TEMPORAL, SS0, HH0,HH1,MM0,MM1" que serão responsáveis por contar segundos, horas e minutos respectivamente, logo após, a função do package é chamada para cada variável, para que o valor das variáveis de tempo sejam convertidas para seu valor binário, de forma que os leds sejam ativados corretamente, já a temporal, será para fazer a contagem de números de clocks para 1 segundo.


É utilizado um "process" com o clock como parâmetro, para que seja um código sequencial, e o próximo ciclo seja afetado pelo ciclo anterior, tendo uma continuidade no relógio.

Utilizamos condições para conferir se o clock já atingiu o valor para contarmos um segundo, se o valor para 1 segundo ainda não foi atingido, incrementamos 1 na variável “TEMPORAL” e o process é reiniciado, se foi, a variável “TEMPORAL” é resetada para 0 e incrementa a variável de segundo, então, caso a variável de segundo chegue em 60, ela é resetada para 0 e a de minuto é incrementada.


Assim como quando a variável de minutos passa de 9 e assim por diante, isso fará com que o relógio sempre vá atualizando os horários corretamente, até 99:99, finalizando o relógio

c. WaveForm(1 us)


HEX0:

 


HEX1:

 


HEX2:

 

HEX3:

 

d. Circuito Final

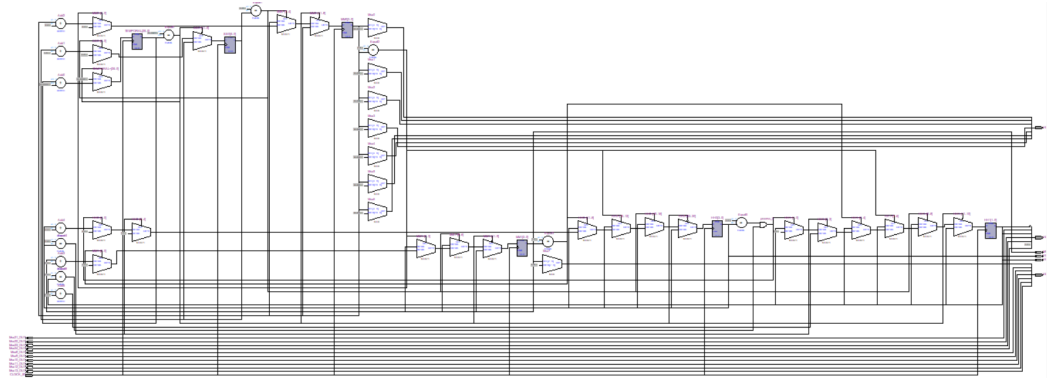

2. Código

a. Main

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;
USE work.my_package.all;

ENTITY relógio_digital IS
    GENERIC (SEG: INTEGER := 49999999);
    PORT(
        HEX0_D :OUT STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
        HEX1_D :OUT STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
        HEX2_D :OUT STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
        HEX3_D :OUT STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
        CLOCK_50 :IN STD_LOGIC
    );
END relógio_digital;

ARCHITECTURE myarch OF relógio_digital IS
    SIGNAL TEMPORAL: INTEGER RANGE 0 TO SEG;

    SIGNAL SS0: INTEGER RANGE 0 TO 59 := 0;
    SIGNAL HH0: INTEGER RANGE 0 TO 9 := 0;
    SIGNAL HH1: INTEGER RANGE 0 TO 2 := 0;
    SIGNAL MM0: INTEGER RANGE 0 TO 9 := 0;
    SIGNAL MM1: INTEGER RANGE 0 TO 5 := 0;

```

```

BEGIN
  HEX0_D <= int2seg(MM0);
  HEX1_D <= int2seg(MM1);
  HEX2_D <= int2seg(HH0);
  HEX3_D <= int2seg(HH1);

PROCESS(CLOCK_50)
BEGIN
  IF rising_edge(CLOCK_50) THEN
    IF(TEMPORAL /= SEG) THEN
      TEMPORAL <= TEMPORAL + 1;
    ELSE
      TEMPORAL <= 0;
      SS0 <= SS0 + 1;
      IF(SS0 = 59) THEN
        SS0 <= 0;
        MM0 <= MM0 + 1;
        IF(MM0 = 9) THEN
          MM0 <= 0;
          MM1 <= MM1 + 1;
          IF(MM1 = 5) THEN
            MM1 <= 0;
            HH0 <= HH0 + 1;
            IF(HH0 = 9) THEN
              HH0 <= 0;
              HH1 <= HH1 + 1;
              ELSIF (HH0 = 3 AND HH1 = 2) THEN
                HH1 <= 0;
                HH0 <= 0;
                MM1 <= 0;
                MM0 <= 0;
              END IF;
            END IF;
          END IF;
        END IF;
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS;
END myarch;

```

b. Package

```

USE ieee.numeric_std.all;
PACKAGE my_package IS
  FUNCTION int2seg(A: INTEGER) RETURN STD_LOGIC_VECTOR;
END my_package;

PACKAGE BODY my_package IS
  FUNCTION int2seg(A: INTEGER) RETURN STD_LOGIC_VECTOR IS
    VARIABLE result: STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
  BEGIN
    CASE A IS

```

```
        WHEN 0 => result := "1000000";
        WHEN 1 => result := "1111001";
        WHEN 2 => result := "0100100";
        WHEN 3 => result := "0110000";
        WHEN 4 => result := "0011001";
        WHEN 5 => result := "0010010";
        WHEN 6 => result := "0000010";
        WHEN 7 => result := "1011000";
        WHEN 8 => result := "0000000";
        WHEN 9 => result := "0010000";
        WHEN OTHERS => result := (OTHERS=>'0');
    END CASE;
    RETURN result;
END int2seg;
END my_package ;
```

3. Referências

Site Blogger.com:

<http://infrared.blogspot.com/2014/06/vhdl-tutorial-2-relogio-digital.html>